

Application Brief

車載モジュールの 12V バッテリ・モニタリング



Peter Iliya

車載用 12V バッテリの電流を監視することで、各種アプリケーションにとって重要なデータ (例:モジュールの消費電流、負荷診断、負荷フィードバック制御) が得られます。TI の電流センシング・ポートフォリオは、各種機能を内蔵し、低電圧レールからの電源供給でも 12V 環境で動作し、車載認定済みのアナログおよびデジタル電流センス・アンプ (CSA) デバイスでこの分野に対応できます。本書では、この分野の電流センシングに対応するための推奨デバイスおよびアーキテクチャを紹介します。

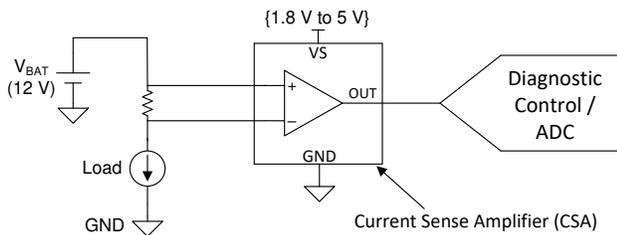


図 1. 12V レールの電流センス・アンプ

車載分野には、電氣的過渡現象保護規格 ISO7637-2 および ISO16750-2、ジャンプ・スタート、逆極性、コールド・クランクなどの条件に由来する制約があります。一般に、システムレベルの保護および抑制方式を採用することで、こうした電圧サージ条件から下流の回路を保護できます。これらのソリューションに含まれるデバイスの種類には、スマート・ハイサイド・スイッチ、スマート・ダイオード、その他のディスクリット・デバイスがあります。これらの製品は電流センシング機能を内蔵していることもありますが、多くの場合、精度はそれほど高くなく (最大誤差 $\pm 3\% \sim \pm 20\%$)、ダイナミック・レンジも限られています。

TI の専用電流センサは、車載環境の全温度範囲でも低消費電力かつ高精度 (誤差 1% 未満) です。

整合された内部ゲイン・ネットワークと入力オフセットのゼロ設定により、ディスクリット・ソリューションまたは補足的に電流センシング機能を内蔵した IC と比較して、全温度範囲で測定ドリフトを低減できます。TI の電流アンプの統合技術により、温度較正とシステム較正を不要にし、低コスト化できます。

通常、一般的なシステム保護方式では電圧サージに対して完全には抑制および保護できないため、これらの主要な規格は代表的な電圧生存性要件として読み替えられています。システムによっては、電流センサは負荷ダンプ、逆バッテリー、高速負荷スイッチング、誘導性キックバック電圧に耐える必要があります。例えば、12V バッテリ・レールで動作するには、負荷ダンプ条件中に少なくとも 40V の電圧に耐える必要があります。そのシステムの最悪条件の V_{CM} を満たす入力同相電圧 (V_{CM}) 定格を持つ電流センサを選定する必要があります。さもなければ、最悪条件下でデバイスを保護するために入力電圧をクランプする機構が必要です。

TI は、12V 車載バッテリーで動作し、40V 以上の電圧レベルに耐える各種の電流 (電力) センシング・アンプを提供しています。究極的には、超高精度、ゼロドリフト、広帯域幅、低コストのソリューションを提供しています。表 1 に、TI の製品選定ツールをオンラインで利用して、40V の電圧に耐える必要がある車載 12V バッテリ・レールのハイサイド電流センシングに適した製品をまとめました。表 1 のすべての製品には 20V/V \sim 500V/V の複数のゲインを持った製品バリエーションがあることに注意します。

表 1. 12V 車載バッテリー監視用電流センス・アンプ

TI の電流センス・アンプ	対応可能な V_{CM}	V_{OS_MAX} (25°C)	BW	最大ゲイン誤差 (25°C)	I_{Q_MAX} (25°C)	特長
INA240-Q1	-6V \sim +90V	$\pm 25\mu V$	400kHz	$\pm 0.2\%$	2.4mA	PWM 除去機能 (極めて高い CMRR)、AEC Q100 (温度グレード 1 および 0)
INA190-Q1	-0.3V \sim +42V	$\pm 10\mu V$	45kHz	$\pm 0.3\%$	65 μA	INA186-Q1 の高精度バージョン。広いダイナミック・レンジ。
INA186-Q1	-0.3V \sim +42V	$\pm 50\mu V$	45kHz	$\pm 1\%$	65 μA	小さな入力バイアス電流 ($I_B = \pm 500pA$ (標準値))。広いダイナミック・レンジ。1.7V の電源電圧 (V_S) で動作。
INA180-Q1 (INA181-Q1)	-0.3V \sim +28V	$\pm 500\mu V$	350kHz	$\pm 1\%$	0.5mA	シングル、デュアル、クワッド・チャンネル。単方向または双方向バージョン

表 1 によると、INA240-Q1 は最も高性能ですが、12V バッテリの監視には最適化されていません。それに比べて INA186-Q1 は、低消費電力、低コスト、小型パッケージです。INA186-Q1 は高い AC CMRR (140dB) と広いダイナミック・レンジ (全温度範囲で $V_S - 40mV$ までの V_{OUT}

振幅) を特長としています。また、INA186-Q1 は、大半の CSA と比較して差動入力抵抗値を 3 桁増加させる独自の容量性結合入力アーキテクチャを採用しています。入力インピーダンスが高いため、ゲインへの影響を最小限に抑えながら、デバイス入力での電流ノイズを除去できま

す。データシートの式によれば、 $R_1 = 1\text{k}\Omega$ の場合、A1 (25V/V) 以外のすべての製品バリエーションで実効ゲインは 0.0435% 低下します。図 2 に、バッテリー監視での INA186-Q1 の使用方法を示します。(出力ではなく) 入力でフィルタ処理することは電流ノイズが増幅されないことを意味します。そのため INA186-Q1 は、ADC に対して出力フィルタを使用せずに、よりきれいな信号で ADC を駆動できます。

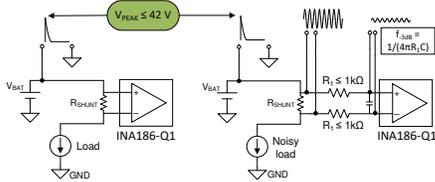


図 2. 12V バッテリで動作する INA186-Q1 (ノイズ・フィルタ処理あり/なし)

幅広い電流センス製品を取りそろえているため、一般的な入力保護方式を採用した場合でもトレードオフを最適化できます。選択したデバイスの同相電圧の絶対最大定格が目標の最大電圧サージを上回れない場合、入力保護が必要です。保護のために、複数の受動部品と共に、過渡電圧サプレッサ (TVS) またはツェナー・ダイオードを電流センサの入力に接続する必要があります。図 3 に、コストを最適化した電流センサである INA181-Q1 を使用した例を示します。

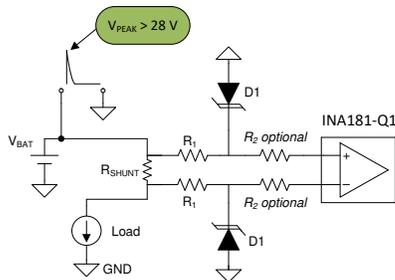


図 3. INA181-Q1 と 28V を超える V_{CM} に対応する入力保護

図 3 で、ダイオード D1 はデバイスの入力 V_{CM} を 28V (INA181-Q1 の絶対最大定格) 未満にクランプします。 R_2 (任意) は、D1 と CSA の内部 ESD 構造とが同時にオンになるのを防ぐために使用できますが、通常は必要ありません。必要な場合、 R_2 を R_1 より小さくします。ダイオードの電力定格は目標の最大上昇電圧に依存しますが、それ以上にターンオン電流に依存します。 R_1 抵抗を大きくすることでダイオード電流を低減できますが、これによって回路の実効ゲインが下がり、より重要なことには、ほとんどの電流センサ (INA186-Q1 以外) でゲイン変動誤差が増加します。

設計時には、INA181-Q1 の内部抵抗ゲイン・ネットワークと差動入力抵抗の値から、データシートの式を用いて R_1 使用時の実効回路ゲインを計算できます。外部抵抗を追加すると、システム・ゲイン変動誤差が増加してデータシ

ートの限度値を超過することに注意します。これは、レシオメトリックになるように INA181-Q1 の内部抵抗は整合されていますが、これらの内部抵抗は標準値になるようにトリミングされている訳ではないという事実によります。そのため、これらの抵抗の絶対値は最大 $\pm 20\%$ のばらつきを持っています。

総合的に見て、入力保護を追加した場合の総コストは比較的安く、ゲイン誤差変動の増大も許容範囲内であるため、INA181-Q1 を選択することも可能ですが、より高い V_{CM} 定格を持つデバイスを使用する方が、全温度範囲にわたる高精度電流センシングをより簡単に少ない部品数で実現できます。

その他の推奨デバイス

広い V_{CM} 範囲または内蔵機能 (例: シャント抵抗、コンパレータ) を必要とするアプリケーションについては、表 2 を参照してください。

表 2. その他の推奨デバイス

デバイス	最適化されるパラメータ	性能のトレードオフ
INA253	2mΩ のシャント抵抗を内蔵 (ゲイン誤差仕様に含まれていません)。エンハンスド PWM 除去機能	I_Q
INA301-Q1	BW とスルーレート。可変スレッシュホールド、アラート応答時間 1μs の内部コンパレータ	40V の最大 V_{CM}
INA302-Q1、 INA303-Q1	BW とスルーレート。可変スレッシュホールド、アラート応答時間 1μs のデュアル・コンパレータ出力	40V の最大 V_{CM}
LMP8278Q-Q1	-12V ~ +50V の V_{CM} に対応。可変ゲインおよびフィルタリング。パッパ付き出力	V_{OS}
INA1x8-Q1、 INA1x9-Q1	60V 以上の V_{CM} 。電流出力 (可変ゲイン)。トリミング済み入力抵抗。電源オフ時の I_B が小さい	V_{OS}

関連資料

- 『電流シャント・モニタの過渡耐性』
- 『電流の測定による異常の検出』
- 『高電圧の電源レールにおける高精度の電流測定』
- 『電流センシング信号パスのインテグレーション』
- 『HEV/EV の BMS アプリケーション向けシャントベース電流検出ソリューション』

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス・デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる TI 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所 : Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2022, Texas Instruments Incorporated